
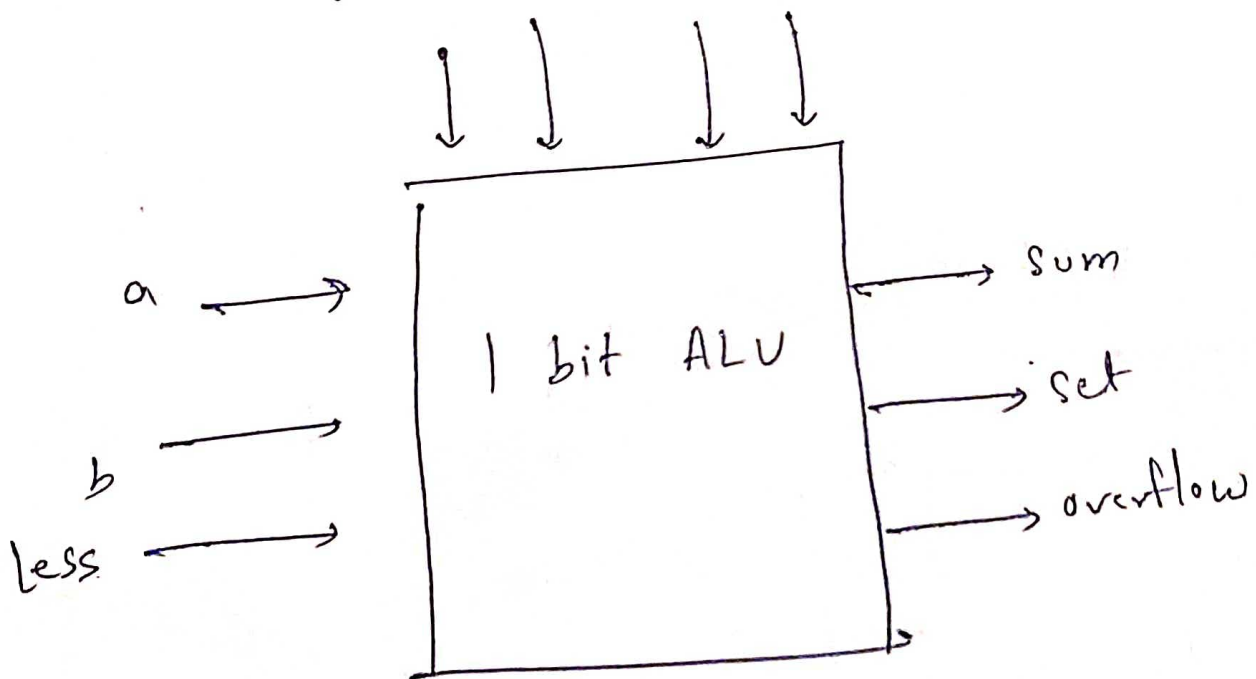


High level block diagram 1bit ALU

Arith Bitwise cm operation

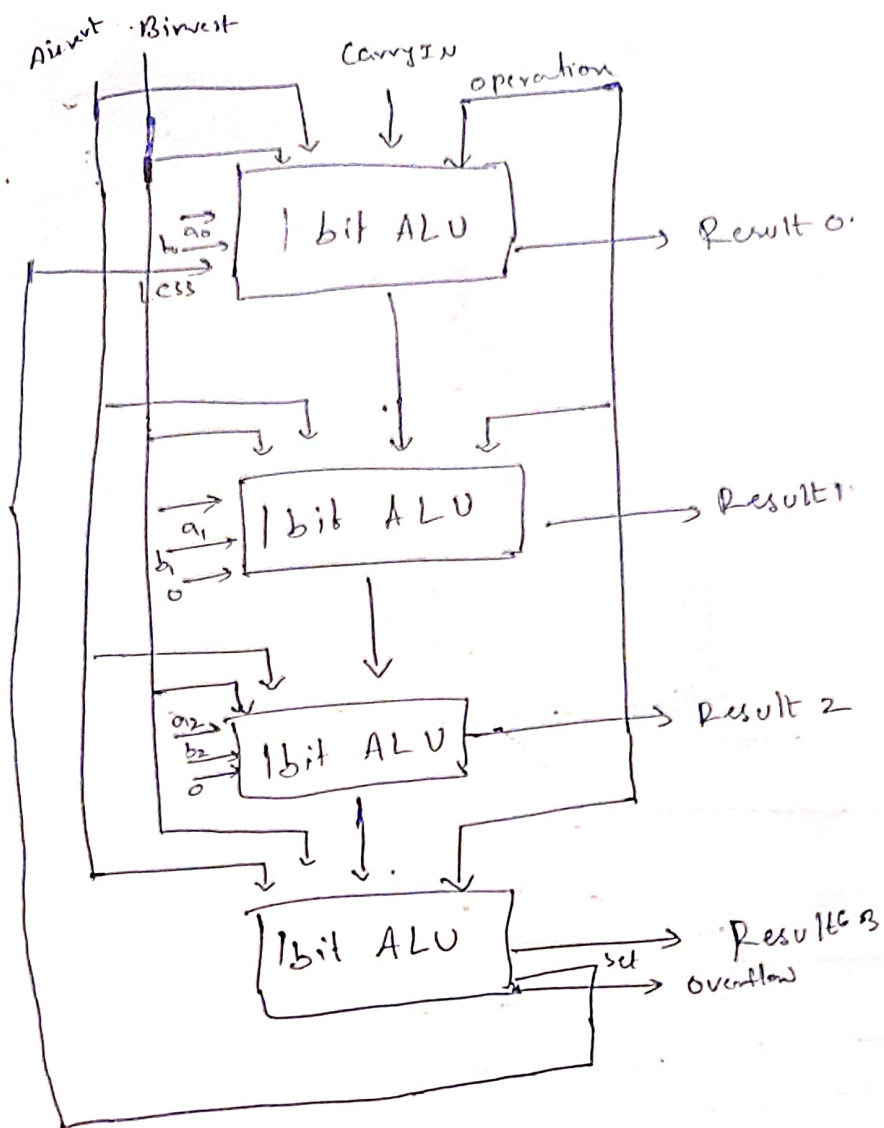

module level diagram for 1bit ALU



module level Diagram for 4 bit ALU